

ACTIVITY

1.1.4

قناة التليجرام


https://t.me/lms_100



سؤال 1:

الدرجة: 1 / 1

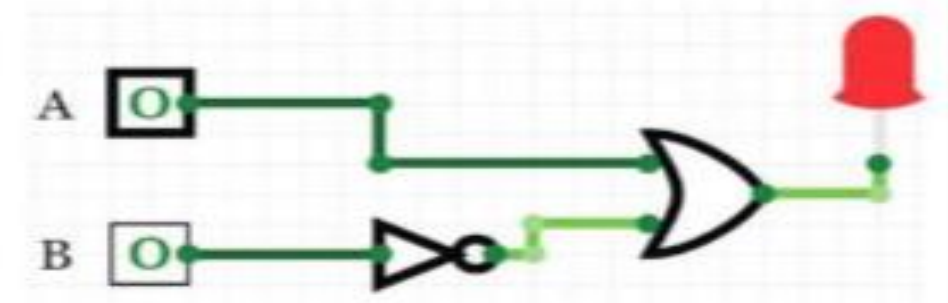Generate the truth table for the logic diagrams shown below.
The first one is done for you.



A	B
0	0
0	1
1	0
1	1


الإجابة الصحيحة

- ✓ فراغ 1: 0
- ✓ فراغ 2: 1
- ✓ فراغ 3: 1

سؤال 2:

الدرجة: 1 / 1

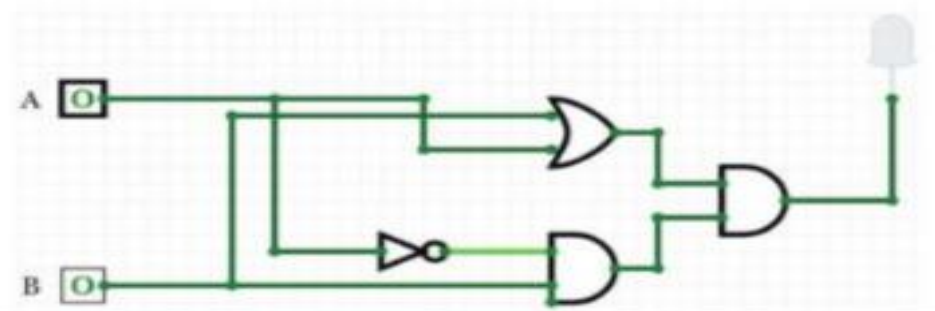Generate the truth table for the logic diagrams shown below.
The first one is done for you.



A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

الإجابة الصحيحة

- ✓ فراغ 1: 1
- ✓ فراغ 2: 0
- ✓ فراغ 3: 0