What is the current passing through resistor (R =18Ω) in the circuit?

https://t.me/+rMZjM1InA3g4NThk

ما شدة التيار المار في المقاوم (R =18Ω) في الدائرة الكهربائية؟



1.5A

https://t.me/+rMZjM1InA3g4NThk

✔ 2.5A

0.4A

0A

ما قراءة الفولتميتر في الشكل؟


https://t.me/+rMZjM1InA3g4NThk

a. 8V

b. 10V

c. 16V

d. 20V

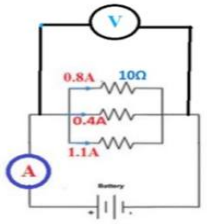

https://t.me/+rMZjM1InA3g4NThk

a

b


c

d

What is the reading of the Ammeter shown in the figure?

https://t.me/+rMZjM1InA3g4NThk

ما قراءة الأميتر في الشكل؟

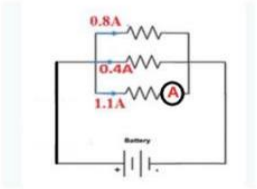

https://t.me/+rMZjM1InA3g4NThk

- ✔ 1.1A
- 0.8A
- 0.4A
- 0A